

(англ. set — установка), и два выхода: прямой (Q) и инверсный (\bar{Q}). Состояние триггера определяется по сигналам на его прямом выходе, т. е. считают, что триггер находится в единичном состоянии, если $Q=1$ и $\bar{Q}=0$, и в нулевом состоянии, если $Q=0$ и $\bar{Q}=1$. Как видно из схемы рис. 12, состояние триггера может быть определено из логич. ф-ций элементов ИЛИ-НЕ: $Q=R \vee \bar{Q}$ (для D_1) и $\bar{Q}=\bar{S} \vee Q$ (для D_2). Анализ состояния триггера в каждом из n тактов необходимо начинать с того элемента (D_1 или D_2), на управляющем входе к-рого появилась 1. В этом случае, независимо от сигнала на 2-м входе этого элемента — выходного сигнала др. элемента в конце предыдущего, ($n-1$)-го такта, — на его выходе возникнет 0. Сигнал логич. 0 по цепи обратной связи поступает на др. элемент и совместно со вторым управляющим сигналом определяет его выходное состояние. Всего возможны четыре комбинации управляющих сигналов:

$R=1$ и $S=0$, тогда $Q^n=1 \vee \bar{Q}^{n-1}=0$ и $\bar{Q}^n=\bar{0} \vee 0=1$, т. е. происходит установка триггера в нулевое устойчивое состояние ($Q^n=0$ и $\bar{Q}^n=1$) независимо от состояния триггера в предыдущем, ($n-1$)-м такте;

$R=0$ и $S=1$, тогда $Q^n=1 \vee \bar{Q}^{n-1}=0$ и $Q^n=0 \vee 0=1$, т. е. триггер устанавливается в единичное устойчивое состояние независимо от предыдущего состояния;

$R=S=0$, тогда $Q^n=0 \vee \bar{Q}^{n-1}=Q^{n-1}$ и $\bar{Q}^n=0 \vee Q^{n-1}=Q^{n-1}$, т. е. состояние триггера в n -м такте осталось таким же, как и в предыдущем, ($n-1$)-м, такте;

$R=S=1$, тогда $Q^n=1 \vee \bar{Q}^{n-1}=0$ и $\bar{Q}^n=1 \vee Q^{n-1}=0$, т. е. оба выходных сигнала равны 0, что не позволяет однозначно определить состояние системы.

Комбинации управляющих сигналов определяют и соответствующие режимы работы триггера: режим записи 0 (режим возврата), режим записи единицы (режим установки), режим хранения информации $Q^n=Q^{n-1}$ и запрещённый (неоднозначный) режим $Q=\bar{Q}=0$. Переход RS -триггера из одного режима в другой показан на рис. 13. Стрелками указаны последовательность появления выходных сигналов триггера при подаче единичных сигналов на S - и R -входы в режимах записи 0 и 1, а пунктирными линиями — неопределённые (случайные) значения (или 0, или 1) хранимой информации после перехода триггера из запрещённого режима (7-й такт) в режим хранения (8-й...10-й такты).

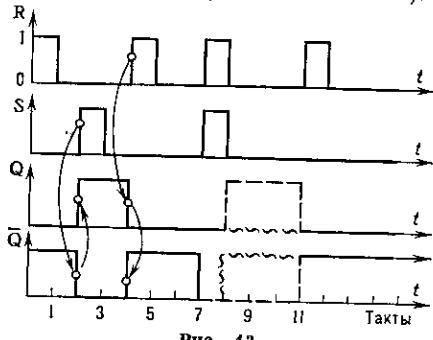


Рис. 13.

Возможность перехода RS -триггера в случайное состояние при выходе из запрещённого режима работы является крупным недостатком. Поэтому в последовательностных Л. с. используются, как правило, сложные триггеры, у к-рых нет запрещённых режимов работы. Любой тип сложного триггера состоит из базовой ячейки памяти (RS -триггера) и устройства управления, к-рое представляет собой Л. с., преобразующую входную информацию в R - и S -сигналы.

Простейшую схему управления имеет статич. D -триггер (рис. 14, а). Его управляющее устройство —

комбинац. схема, состоящая из инвертора и двух ЛЭ И. Сигналы, предназначенные для записи, поступают на вход D . На вход синхронизации C подаются тактовые импульсы (синхроимпульсы), определяющие момент записи. Как видно из рис. 14, а, $S=D \cdot C$, а $R=\bar{D} \cdot C$. Следовательно, при $C=0$ независимо от значе-

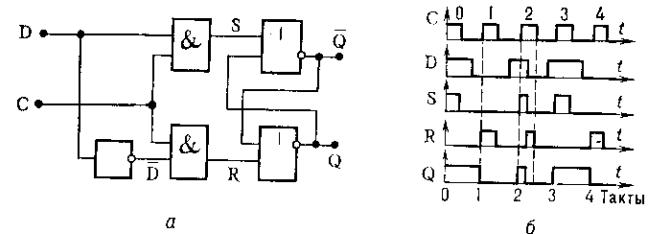


Рис. 14.

ния D имеем $S=R=0$, т. е. RS -триггер находится в режиме хранения информации. При $C=1$ либо S , либо R -сигнал равен 1 и триггер находится в режиме записи единицы (при $D=1$) или нуля (при $D=0$). Сигнал на выходе Q может изменяться только в первой части каждого такта, пока на входе C имеется сигнал единичного уровня (рис. 14, б). Во второй части такта (при $C=0$) триггер находится в режиме хранения информации, и поэтому выходной сигнал задерживается до окончания этого такта, в к-ром он был записан. Так, единичный сигнал на входе D заканчивается задолго до конца 0-го и 3-го тактов, а на выходе триггера он задерживается до начала 1-го и 4-го тактов. Недостатком статич. D -триггера является сквозная передача информации с D -входа на выход во время действия синхроимпульса, в результате чего сигнал на выходе триггера может измениться неск. раз в пределах одного такта (напр., 2-й такт, рис. 14, б).

В динамич. D -триггере, свободном от недостатков статич. D -триггера, запись информации производится только во время одного из перепадов напряжения (или из 0 в 1, или из 1 в 0) на входе C , и поэтому выходной сигнал может изменяться только один раз в пределах такта [2]. Условно-графич. обозначение одного из динамич. D -триггеров см. на рис. 15.

Соединив в динамич. D -триггере инверсный выход \bar{Q} с информац. входом D (рис. 16, а), получают счётный T -триггер, к-рый имеет только один управляющий вход T (рис. 16, б). Первоначально на выходе Q этого триггера — нулевой сигнал (рис. 16, в), а на входе

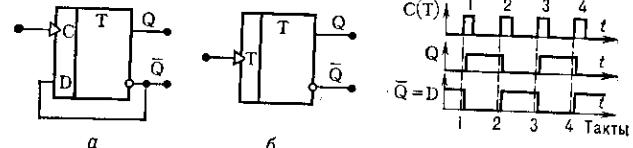


Рис. 16.

$D=\bar{Q}=1$. По фронту первого синхроимпульса единичное состояние с D -входа перепишется на выход Q и соответственно на выходе \bar{Q} и входе D появится нуль. В след. такте на D -выходе будет переписан нулевой сигнал с D -входа. Т. о., информация на выходе T -триггера будет меняться на противоположную по приходу каждого счётного синхроимпульса, а число выходных импульсов уменьшится в два раза по сравнению с числом входных импульсов.

Регистр — последовательностный ОЭ, предназначенный для хранения и (или) преобразования много-