

энергии возбуждения. Для небольшой энергии возбуждения \bar{E}_k уменьшается как для симметричного, так и для более асимметричного деления по сравнению с \bar{E}_k для шанса вероятного деления. Ширина распределения $\bar{E}_k \sim 25$ МэВ.

Распад осколков. Нейтроны деления. В момент образования осколки сильно деформированы и избыток потенц. энергии деформации переходит в энергию возбуждения осколков. Это возбуждение снимается «испарением» нейтронов и излучением γ -квантов. Ср. число нейтронов v , испускаемое каждым осколком, силь-

Рис. 8. Угловое распределение (в лабораторной системе координат) мгновенных нейтронов деления ^{232}Cs ; θ — угол между направлениями движения нейтрона и лёгкого осколка, n — число нейтронов.

но зависит от массы осколка. Для всех ядер с Z в области Th, Cf v в общем растёт с массой как для лёгкого, так и для тяжёлого осколка. Наименьшим v обладает тяжёлый осколок с массой, близкой к массе дважды магич. ядра ($A=132$, $Z=50$). Полное v от массы зависит слабо. Наблюдается сильная корреляция v и суммарной кинетич. энергии осколков. Величина v увеличивается с ростом Z делящегося ядра. Для спонтанного деления v меняется от 2 для Ru до примерно 4 в случае Fm.

Большинство нейтронов деления испускается за время $<4 \cdot 10^{-14}$ с. Эти нейтроны, наз. мгновенными, испаряются из осколков изотропно. Из-за движения осколков (в лаб. системе координат) угл. распределение нейтронов относительно импульса лёгкого осколка анизотропно (рис. 8). Ок. 10—15% мгновенных нейтронов имеет изотропное распределение. Обычно эти нейтроны либо вылетают в момент образования осколков, подобно тому, как образуются лёгкие заряд. частицы в тройном делении, либо испаряются не полностью ускоренными осколками. В лаб. системе координат энергетич. спектр хорошо описывается максвелловским распределением.

Излучение γ -квантов. После «испарения» нейтронов у осколков остаётся энергия возбуждения (в ср. меньшая, чем энергия связи последнего нейтрона), к-рая уносится γ -квантами. Спектр γ -квантов из осколков более мягкий, а число γ -квантов больше, чем при реакции (n, γ) (см. Радиационный захват). Суммарная энергия γ -квантов в общем больше, чем половина суммы энергий связи в лёгком и тяжёлом осколках. Эти явления объясняются сравнительно большим ср. угл. моментом осколков (~ 10 в единицах \hbar), благодаря к-рому возникает анизотропия (10%—15%) угл. распределения γ -квантов относительно оси разлёта осколков.


После «испарения» мгновенных нейтронов как лёгкие, так и тяжёлые осколки всё ещё перегружены нейтронами. Поэтому каждый осколок претерпевает в ср. 3—4 акта β -распада, к-рые могут сопровождаться запаздывающими нейтронами и γ -квантами.

Запаздывающие нейтроны составляют ~1% всех нейтронов. Они вылетают из осколков с задержкой от 1 мин до неск. сотых 1 с. Эти нейтроны возникают при β -распаде нек-рых осколков, напр. ^{87}Br и ^{137}I , у к-рых энергия β -распада больше энергии связи нейтрона.

Лит.: 1) Фриш О., Уилер Дж., Открытие деления ядер, «УФН», 1968, т. 96, с. 697; 2) Уилер Дж., Механизм деления ядер, там же, с. 708; 3) Халперин И., Деление ядер, пер. с англ., М., 1962; 4) Хайд Э., Перлман И., Сиборг Г., Ядерные свойства тяжёлых элементов, пер. с англ., в. 5,

М., 1969; 5) Лихман Р. Б., Деление ядер, в сб.: Над чем думают физики, в. 10, М., 1974; 6) Струтинский В. М., Деление ядер, «Природа», 1976, № 9; 7) Данилиян Г. В., Несохранение пространственной чётности при делении ядер, «УФН», 1980, т. 131, с. 329.

Г. А. Пик-Пичак.

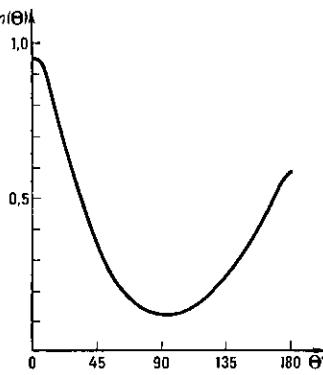

ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ — устройство для ослабления напряжения $u_{\text{вх}}$ в заданное число раз. Простейший Д. н. представляет собой цепочку n последовательно соединённых резисторов R_1, R_2, \dots, R_n с выводами, что позволяет дискретно изменять выходное напряжение $u_{\text{вых}}$, снимаемое с группы резисторов с общим сопротивлением $R_{\text{вых}}$. Д. н. такого типа, как правило, используют для ослабления $u_{\text{вх}}$ в 1, 10, 100 раз. При делении пост. напряжения коэф. деления равен $k_d = u_{\text{вх}}/u_{\text{вых}} = \sum_{i=1}^n R_i/R_{\text{вых}}$ (если пренебречь сопротивлением источника и нагрузки). При делении перемен. напряжения возникает зависимость k_d от частоты из-за реактивных элементов. Для ослабления этой зависимости применяют компенсирующие резисторы. Д. н. применяют во входных цепях вольтметров и осциллографов для расширения их динамич. диапазонов. При этом прибегают к покаскадному соединению Д. н. с разл. степенями ослабления. Это позволяет изменять масштабы измеряемых напряжений в широких пределах. На первом токе используют также ёмкостные и индуктивные Д. н. Пример индуктивного Д. н.— автотрансформатор.

М. А. Тронина.

ДЕЛИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ — электронное устройство, уменьшающее в целое число раз частоту подводимых к нему периодич. колебаний. Д. ч. используют в синтезаторах частоты, кварцевых и атомных часах, электронных частотомерах, системах фазовой автоподстройки частоты и пр. Для деления частоты применяют электронные счётчики (см. Триггер), параметрич. генераторы, синхронизацию генераторов и др., для деления НЧ — электронные счётчики, к-рые могут иметь практически любой коэф. деления и работать в полосе частот от нулевой до своей предельной частоты, для деления ВЧ и СВЧ — параметрич. генераторы. Синхронизацию генераторов с использованием явления захвата частоты осуществляют в разл. диапазонах для преобразования сигналов малого уровня. В НЧ-диапазонах для этого обычно используют релаксационные генераторы, в ВЧ- и СВЧ-диапазонах — генераторы синкоидальных колебаний. Возможна синхронизация генератора, находящегося в режиме самовозбуждения или невозбуждённого генератора.

Принцип работы такого регенеративного Д. ч. можно пояснить при помощи функциональной схемы (рис.). Для осуществления деления на n схема должна содержать умножитель частоты с кратностью $n-1$, смеситель и усилитель, компенсирующий потери преобразования в умножителе и смесителе. Если в цепи обратной связи на выходе усилителя возникли колебания с частотой f , то после преобразования в умножителе частота колебаний равна $(n-1)f$. На выходе смесителя входной сигнал и сигнал умноженной частоты



дадут колебание с частотой $f_{\text{вх}} - (n-1)f$. Очевидно, что в стационарном режиме в цепи обратной связи колебания существуют только при выполнении след. равенства: $f = f_{\text{вх}} - (n-1)f$, откуда $f = f_{\text{вх}}/n$. Если умножитель и смеситель наряду с преобразованием сигнала обеспечивают прохождение по цепи обратной связи непреобразованного сигнала, а параметры обратной связи для прямого прохождения таковы, что генератор самовозбуждается, то устройство в отсутствие входного