

обойтись одним каскадом УРЧ, однако они относительно узкополосны и требуют повышения внимания к вопросам обеспечения устойчивости по отношению к дестабилизирующим факторам. В суперрекогенераторе вносимое в колебательную систему отрицателное сопротивление таково, что в течение части периода в ней самовозбуждаются *автоколебания*. Р. у. с суперрекогенераторами в качестве УРЧ свойственны значительные искажения сигнала и опасность паразитного излучения через приемную антенну, вследствие чего их применение ограничено портативными устройствами СВЧ, отвечающими сравнительно невысоким требованиям.

Основной тип построения УТ разн. классов Р. у.— супергетеродин (рис. 2, г) с одно- или многократным преобразованием частоты. Входная цепь, МШУ и УРЧ образуют т. н. преселектор, обеспечивающий чувствительность и предварительную частотную избирательность Р. у. В результате одновременного воздействия усиленного сигнала и колебаний гетеродина на смеситель, содержащий нелинейный элемент или элемент с переменным параметром, на выходе образуются колебания с частотами $f = |nf_g \pm mf_c|$; $n, m = 0, 1, 2, \dots$. Одна из этих составляющих выделяется фильтром и используется в качестве новой несущей выходного сигнала с частотой, называемой промежуточной $f_{\text{пр}}$. Обычно $f_{\text{пр}} = f_g - f_c$, $f_g \geq f_c$ (разностное преобразование); при этом f_g выбирается так, чтобы $f_{\text{пр}}$ была ниже границы диапазона рабочих частот Р. у. Реже используются преобразования при $n = 2, 3, \dots$ и суммарное преобразование с $f_{\text{пр}} = f_g + f_c$. В процессе преобразования происходит перенос спектра сигнала в область $f_{\text{пр}}$ без нарушения амплитудных и фазовых соотношений его составляющих, т. е. ПЧ линеен по сигналу. За ПЧ следует усилитель промежуточной частоты (УПЧ), частотно-избирательные цепи к-рого обеспечивают основную избирательность супергетеродина по соседнему каналу. Для обеспечения $f_{\text{пр}} = \text{const}$ при перестройке Р. у. в рабочем диапазоне частот реализуется сопряженная настройка входной цепи, избирательных цепей УРЧ (МШУ) и гетеродина. Перенос сигнала на более низкую фиксированную частоту позволяет сравнительно просто реализовать в УПЧ достаточно устойчивое усиление, обеспечить высокую частотную избирательность, а также оптимальную фильтрацию сигнала от помех с помощью согласованных фильтров, однако вызывает и такие нежелательные эффекты, как образование побочных каналов приема (зеркального, инвертированного, комбинационного, прямого), влияние нестабильности частоты гетеродина на настройку, возможность излучения колебаний гетеродина через приемную антенну. Такая возможность наиболее реальна при отсутствии УРЧ (МШУ), когда первым каскадом УТ является ПЧ, как это зачастую имеет место в Р. у. миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов. Весьма высокие требования к избирательности по соседнему и зеркальному каналам выполняются в супергетеродинах с последовательным многократным преобразованием частоты.

Чувствительность Р. у., особенно в СВЧ-диапазоне, решают образом зависит от коэффициента шума и усиления по мощности первых каскадов УТ. На рис. 3 приведены обобщенные шумовые характеристики МШУ и диодных смесителей. Наименьшим уровнем шумов обладают охлаждаемые квантовые парамагнитные усилители, однако вследствие высокой сложности и стоимости, плохих массогабаритных показателей их использование ограничено практическими радиоастрономическими Р. у. Весьма низким уровнем шумов обладают также охлаждаемые параметрические усилители и усилители на полевых транзисторах с барьером Шоттки (УПТШ), причем массогабаритные показатели допускают их применение даже в бортовых Р. у. Оба типа устройств применяются преимущественно в наземных Р. у. системах космической связи, причем вследствие большей простоты и технологичности полевых транзисторов они постепенно вытесняют параметрические

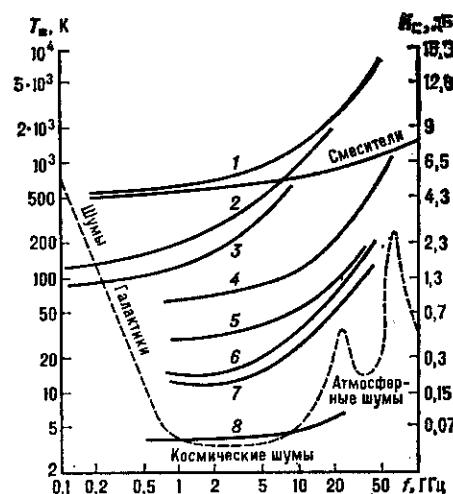


Рис. 3. Зависимость шумовых параметров МШУ и диодных смесителей от частоты [4]: 1 — лампа бегущей волны; 2 — усилитель на туннельном диоде; 3 — усилитель на биполярном транзисторе; 4 — УПТШ; 5 — полупроводниковый ПУ; 6 — УПТШ, охлаждаемый до 20 К; 7 — полупроводниковый ПУ, охлаждаемый до 20 К; 8 — квантовый парамагнитный усилитель, охлаждаемый до 4 К.

лические усилители. Неохлаждаемые параметрические усилители и УПТШ широко используются в бортовых Р. у. космических систем, а УПТШ также и в Р. у. наземных радиорелейных линий различного типа, в радиолокац. и др. системах на частотах выше 4—6 ГГц. На более низких частотах МШУ и УРЧ реализуются преимущественно транзисторах биполярных. Лампы бегущей волны вытесняются полупроводниковыми приборами во всех частотных диапазонах, включая СВЧ. На миллиметровых и субмиллиметровых волнах первым каскадом Р. у. служит чаще всего ПЧ с балансным смесителем на диодах с барьером Шоттки, причем широко используется схема с возвращением энергии комбинационных частот.

В качестве источников гетеродинных колебаний применяются обычно маломощные генераторы на различ. активных элементах (транзисторах, ИС, диодах Ганна, кристаллах и др.) с относительной частотной нестабильностью $10^{-3}—10^{-2}$, достигаемой использованием разнообразных типов резонаторов: резонансных контуров с сосредоточенными и распределенными параметрами, кварцевых, диэлектрических, на поверхностных акустических волнах и т. п. Используется термостатирование генераторов и перенос высокостабильных колебаний в СВЧ-диапазон с помощью транзисторно-варакторных цепочек. Широко применяются декадные синтезаторы частот с дискретным частотным интервалом, построенные на основе систем фазовой автоподстройки частоты с переменным делителем частоты, а также по методу суммирования импульсных последовательностей.

В интегральной технике решается широкий круг задач обработки сигнала, подразделяемых на группы, для каждой из которых может быть синтезирована типовая оптимальная структура тракта. Структурный синтез оптимального Р. у. разработан в оси. для случая воздействия аддитивных широкополосных шумовых помех гауссового или марковского типа, что характерно, в частности, для диапазонов метровых, дециметровых и сантиметровых волн в отсутствие искусственных помех. Первая группа задач — оценка (фильтрация) непрерывного сообщения, существенно изменяющегося на интервале наблюдения. При приеме модулированных колебаний процесс фильтрации сообщения эквивалентен процессу демодуляции. Этот круг задач решается с использованием оптимальных линейных фильтров, сложных частотных и фазовых демодуляторов. Вторая